

Test n°3 – correction

Nom :

Prénom :

Arithmétique binaire

EXERCICE 1 : (2pt) Calculer le résultat des additions suivantes avec des entiers écrits en binaire.

$$\begin{array}{r} 0100111 \\ + 1010000 \\ \hline 1110111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 0100111 \\ + 0011101 \\ \hline 1000001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 0101101 \\ + 0100111 \\ \hline 1010100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 1001111 \\ + 0101110 \\ \hline 1111101 \end{array}$$

EXERCICE 2 : (3pt) Écrire les entiers relatifs suivants en complément à 2, sur 8 bits. Attention au signe !

- 1) $-23 = 11101001_2$
- 2) $116 = 01110100_2$
- 3) $-88 = 10101000_2$
- 4) $-75 = 10110101_2$


EXERCICE 3 : (3pt) Convertir en base 10 les entiers relatifs suivants exprimés en base 2 en complément à 2, sur 8 bits.

- 1) $11001100 = -52_{10}$
- 2) $10011111 = -97_{10}$
- 3) $01001111 = 79_{10}$
- 4) $00101110 = 46_{10}$

	128	64	32	16	8	4	2	1
On convertit 23	0	0	0	1	0	1	1	1
On inverse les bits	1	1	1	0	1	0	0	0
On ajoute 1	1	1	1	0	1	0	0	1
On convertit 116	0	1	1	1	0	1	0	0
On convertit 88	0	1	0	1	1	0	0	0
On inverse les bits	1	0	1	0	0	1	1	1
On ajoute 1	1	0	1	0	1	0	0	0
On convertit 75	0	1	0	0	1	0	1	1
On inverse les bits	1	0	1	1	0	1	0	0
On ajoute 1	1	0	1	1	0	1	0	1
On inverse les bits	0	0	1	1	0	0	1	1
On ajoute 1	0	0	1	1	0	1	0	0
Le nombre est positif	0	1	0	0	1	1	1	1
Le nombre est positif	0	0	1	0	1	1	1	0



Circuits logiques

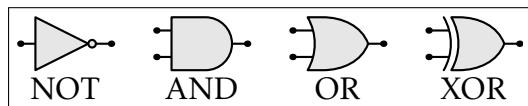Pour toute cette partie, les portes logiques qui peuvent être utilisées sont rappelées là-dessous. On rappelle également la table de vérité de la porte XOR.





A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

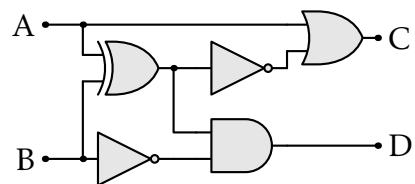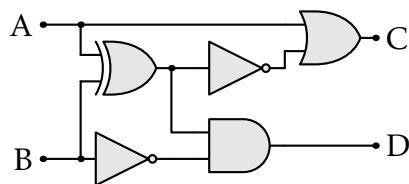EXERCICE 4 : (2pt) Compléter la table de vérité du circuit ci-dessous. Pour vous aider, le circuit est représenté 4 fois pour que vous puissiez facilement tester les différentes combinaisons.







A	B	C	D
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	1	0

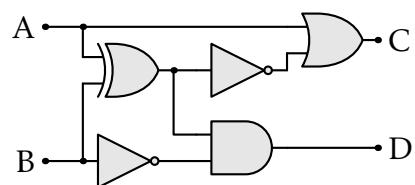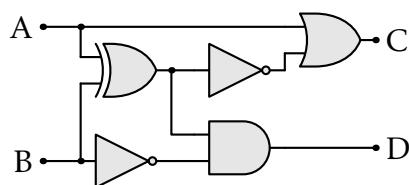

EXERCICE 5 : (1pt) Déterminer les valeurs à donner aux entrées A, B, C et D pour que la sortie S soit à 1. Répondre dans le tableau ci-contre.

A	B	C	D	S
0	1	1	0	1

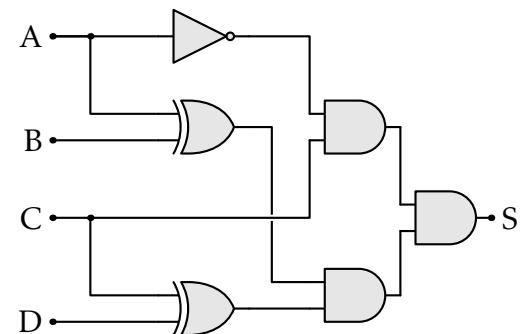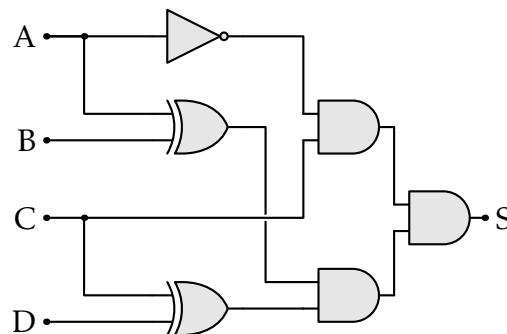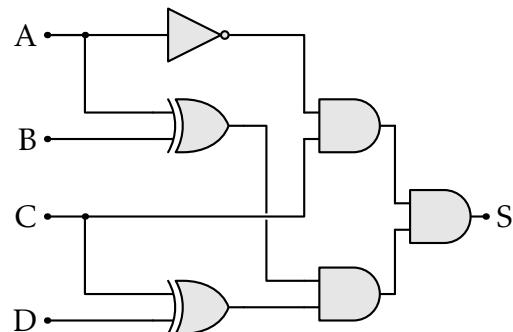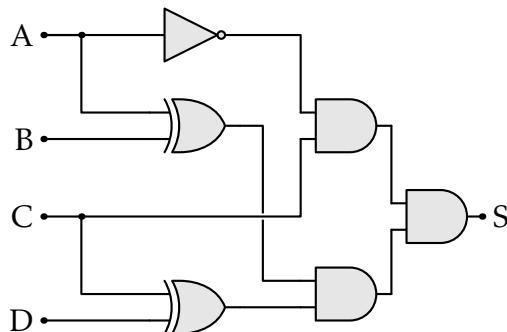

Test n°3 – correction

Nom :

Prénom :

Arithmétique binaire

EXERCICE 1 : (2pt) Calculer le résultat des additions suivantes avec des entiers écrits en binaire.

$$\begin{array}{r}
 01001111 \\
 + 10010000 \\
 \hline
 11011111
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 0100100 \\
 + 0011101 \\
 \hline
 1000001
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 0101101 \\
 + 0100111 \\
 \hline
 1010100
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1001111 \\
 + 0101110 \\
 \hline
 1111101
 \end{array}$$

EXERCICE 2 : (3pt) Écrire les entiers relatifs suivants en complément à 2, sur 8 bits. Attention au signe !

1) $-21 = 11101011_2$

2) $114 = 01110010_2$

3) $-104 = 10011000_2$

4) $-91 = 10100101_2$

	128	64	32	16	8	4	2	1
On convertit 21	0	0	0	1	0	1	0	1
On inverse les bits	1	1	1	0	1	0	1	0
On ajoute 1	1	1	1	0	1	0	1	1
On convertit 114	0	1	1	1	0	0	1	0
On convertit 104	0	1	1	0	1	0	0	0
On inverse les bits	1	0	0	1	0	1	1	1
On ajoute 1	1	0	0	1	1	0	0	0
On convertit 91	0	1	0	1	1	0	1	1
On inverse les bits	1	0	1	0	0	1	0	0
On ajoute 1	1	0	1	0	0	1	0	1
On inverse les bits	0	0	1	1	0	1	0	1
On ajoute 1	0	0	1	1	0	0	1	0
Le nombre est positif	0	0	1	0	1	1	1	1
Le nombre est positif	0	1	0	0	1	1	1	0

EXERCICE 3 : (3pt) Convertir en base 10 les entiers relatifs suivants exprimés en base 2 en complément à 2, sur 8 bits.

1) $11001010 = -54_{10}$


2) $10010111 = -105_{10}$

3) $00101111 = 47_{10}$

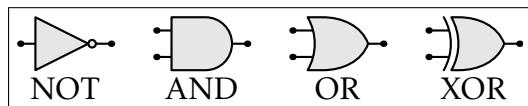4) $01001110 = 78_{10}$



Circuits logiques

Pour toute cette partie, les portes logiques qui peuvent être utilisées sont rappelées là-dessous. On rappelle également la table de vérité de la porte XOR.





A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

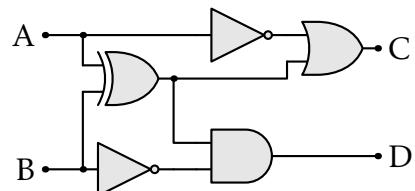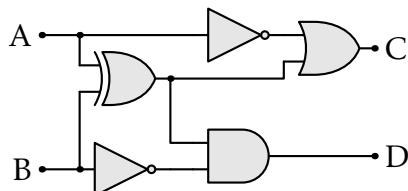EXERCICE 4 : (2pt) Compléter la table de vérité du circuit ci-dessous. Pour vous aider, le circuit est représenté 4 fois pour que vous puissiez facilement tester les différentes combinaisons.



A	B	C	D
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

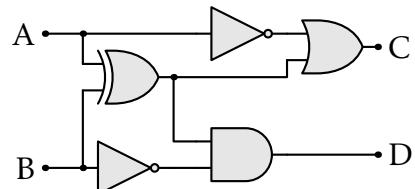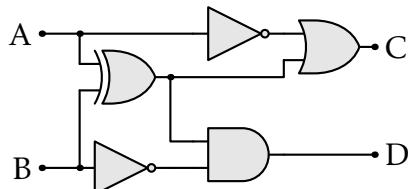

EXERCICE 5 : (1pt) Déterminer les valeurs à donner aux entrées A, B, C et D pour que la sortie S soit à 1. Répondre dans le tableau ci-contre.

A	B	C	D	S
1	0	0	1	1

